

문제 1

다음 상태표에 대하여 상태도와 가능한 곳까지 타이밍 추적을 완성하라.

초기 상태 : $q_1 q_2 = 00$

입력열 : $x = 1010011$


현재상태 $q_1 q_2$	다음상태		출력 z	
	$x = 0$	$x = 1$	$x = 0$	$x = 1$
00	01	10	0	1
01	11	00	1	0
10	00	11	0	1
11	10	01	1	0

문제 5

다음 플립플롭 회로에서 입력 x 와 Clock에 따른 출력 Q 의 타이밍도를 완성하라.

초기값 : $Q = 0$

조건 : $x = 1$ 동안 Toggle (출력 반전), $x = 0$ 동안 Hold (유지)

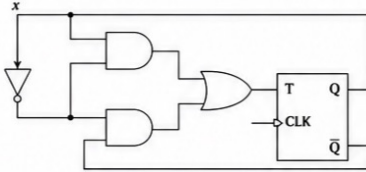

문제 6

입력 A 와 B 를 가진 새로운 플립플롭이 있다.

조건 : $A = 0$ 이면 $Q^* = Q$ (유지)

$A = 1$ 이면 $Q^* = B$

- 상태표를 작성하라.
- 특성방정식을 구하라.